

Relatório do Projeto Final

MIPS multiciclo

Para a implementação do MIPS multiciclo, foi necessário elaborar os módulos **ALU** (Arithmetic Logic Unit, ou em português Unidade Lógica e Aritmética), **BREG** (Banco de Registradores), **RAM** (a memória do MIPS multiciclo) e o **cntrMIPS** (Controle do MIPS multiciclo) separadamente. Além de serem associados utilizando o *port map* na entidade principal, chamada **MIPS_multiciclo**.

O módulo **ALU.vhd** (Arithmetic Logic Unit, ou em português Unidade Lógica e Aritmética) contém uma entidade, que por sua vez, possui os seguintes sinais como entrada: o código da operação (*operation*) e os operandos (*A* e *B*). E os sinais de saída são o resultado (*Z*), *zero* (ativo quando os operandos são iguais), o indicador de overflow (*ovfl*) e o indicador do último carry out (*vai*).

A execução das operações da ALU é feita a partir do código de operação, ou seja, dependendo do sinal *operation* pode ser feita as operações soma (*add*), subtração (*sub*), and, or, nor, xor, shift left logical (*sll*), shift right logical (*srl*), shift right arithmetic (*sra*) e set on less than (*slt*).

O módulo **BREG.vhd** (Banco de Registradores) contém uma entidade, que por sua vez, possui os seguintes sinais como entrada: o sinal do clock (*clk*), o habilitador de escrita no banco de registradores (*EscreveReg*), os endereços dos registradores a serem lidos (*radd1* e *radd2*), o endereço do registrador a ser escrito (*wadd*) e o conteúdo a ser escrito (*wdata*). E os sinais de saída são o conteúdo dos registradores lidos (*r1* e *r2*).

A escrita no banco de registradores só é realizada no flanco de subida do clock e se o sinal *EscreveReg* estiver em '1'. Enquanto isso, a leitura é realizada independente do sinal do clock, ou seja, a partir do momento que é fornecido os endereços dos registradores a serem lidos (*radd1* e *radd2*) é obtido o conteúdo dos registradores lidos em (*r1* e *r2*).

O módulo **RAM.vhd** (a memória do MIPS multiciclo) foi implementado utilizando a ferramenta MegaWizard Plug-In Manager do Quartus II – Web Edition, versão 13.0 da ALTERA. A entidade possui os seguintes sinais de entrada: o endereço ou índice da memória (*address*), o sinal de clock (*clock*), o conteúdo a ser escrito na memória (*data*) e o habilitador de escrita na memória (*wren*). Como sinal de saída, contém apenas o conteúdo lido da memória (*q*).

O módulo **RAM.vhd** faz uso de um arquivo de inicialização da memória em formato hexadecimal, chamado *apresentacao.mif*, esse arquivo contém a memória de código e a memória de dados. Além de possuir 256 posições de memória disponíveis,

onde as primeiras 128 posições são destinadas ao código e o restante aos dados. Cada posição de memória, ou seja, cada palavra possui o tamanho de 32 bits (ou se preferir 4 bytes).

Na implementação real do MIPS multiciclo, o endereço de acesso a memória tanto interna quanto externa é múltiplo de 4. Entretanto o módulo **RAM.vhd**, que implementa a memória de código e dados do MIPS, possui apenas 256 posições. Então para contornar esse problema, o cálculo do endereço de acesso das instruções é obtido da seguinte forma:

```
address <= outPC1(9 downto 2);
```

Já o endereço de acesso a memória de dados é obtida da seguinte forma:

```
address <= ('1' & sALU(8 downto 2));
```

Onde o sinal *sALU* é o resultado da ALU armazenado no registrador Saída da ALU. Dessa forma, a ALU calcula o endereço de acesso da memória de dados e é concatenado com '1', pois desse modo irá acessar a parte de dados do arquivo **apresentacao.mif**, contida no endereço maior ou igual a 128.

O módulo **cntrMIPS.vhd** (Controle do MIPS multiciclo), possui como sinais de entrada: o sinal do clock (*clk*), *reset* (serve para forçar a máquina a começar de um estado conhecido, chamado *Fetch0*), e o sinal de *Opcode* da instrução. E como sinais de saída, possui os sinais de controle do MIPS: *OpALU*, *OrigBALU*, *OrigAALU*, *OrigPC*, *EscreveReg*, *RegDst*, *MemparaReg*, *EscrevePC*, *EscrevePCCond*, *IouD*, *EscreveMem*, *EscreveRI* e por último o sinal chamado *state*, que indica em qual estado a máquina se encontra.

O controle do MIPS multiciclo foi implementado utilizando uma máquina de estados finitos, onde em sua arquitetura possui dois processos. O primeiro, chamado de síncrono, força a máquina a começar de um estado conhecido, pois quando a máquina é ligada ela pode oscilar e começar de um estado indefinido. Então para resolver esse problema, foi definido o sinal de entrada *reset*, caso esteja desativado em '0' força a máquina a começar de um estado definido chamado *Fetch0*. Além disso, no mesmo processo caso haja o flanco de subida do clock, o próximo estado (*PE*) é atribuído ao estado presente (*EP*). O segundo processo utilizado em sua arquitetura, chamado de combinacional, apenas define como serão os sinais de saída para cada estado, além de definir qual será o próximo estado.

Durante os testes feitos na implementação do **MIPS multiciclo**, percebemos que há um atraso entre o controle e a leitura/escrita da memória **RAM** e do **BREG**. Então para contornar esse problema, foram duplicados cada estado de execução das instruções no **cntrMIPS**, pois a mudança de estado ocorre no flanco de subida do clock e dessa forma, precisávamos manter os sinais de controle inalterados durante um certo tempo.

Além disso, foram feitos alguns adiantamentos de dados na arquitetura da entidade principal, chamada **MIPS_multiciclo.vhd**, com relação ao endereço lido da memória (o

senal *address*) para as instruções load word (lw), store word (sw), branch if equal (beq), branch if not equal (bne), jump (j) e jump and link (jal). Para que funcionassem corretamente.

Na entidade principal **MIPS_multiciclo.vhd** além da associação dos módulos já descritos anteriormente, utilizando a ferramenta *port map*. Foram criados processos com lista de sensibilidade para simular os multiplexadores de 2 para 1 e de 4 para 1 existentes na arquitetura principal. Além disso, foi criado um processo que simula o controle da ALU, que decide qual operação será realizada pela ALU por meio do código de operação.

O **controle da ALU** é necessário porque as instruções do tipo R, possuem o mesmo *Opcode* e o que as distingue só é o campo *funct*. Então por meio do campo *funct* de cada instrução, é realizada é definida qual código de operação é atribuído ao sinal *operação*, caso o sinal de controle *OpALU* for igual a “10”. E dependendo desse código, é realizada uma operação específica na ALU.

O código utilizado nos testes da entidade principal **MIPS_multiciclo.vhd** por meio do TestBench, chamado **MIPS_multiciclo_TB.vhd** é o mesmo utilizado na apresentação e está no arquivo **apresentacao.asm**.

Code	Basic	Source
0x8c180000	lw \$24,0(\$0)	4: lw \$t8,0(\$zero) # \$t8 = 4
0x03008020	add \$16,\$24,\$0	5: add \$s0,\$t8,\$zero # \$s0 = 4
0x20080002	addi \$8,\$0,2	6: addi \$t0,\$zero,2 # 0 + 2 = 2
0x11000016	beq \$8,\$0,22	7: beq \$t0,\$zero, exit # não executa o salto
0x35090008	ori \$9,\$8,8	8: ori \$t1,\$t0,8 # 8 or 2 = 10
0x01285824	and \$11,\$9,\$8	9: and \$t3,\$t1,\$t0 # 10 and 2 = 2
0x01286025	or \$12,\$9,\$8	10: or \$t4,\$t1,\$t0 # 10 or 2 = 10
0x01286027	nor \$12,\$9,\$8	11: nor \$t4,\$t1,\$t0 # 10 nor 2 = -11
0x01286026	xor \$12,\$9,\$8	12: xor \$t4,\$t1,\$t0 # 10 xor 2 = 8
0x14000010	bne \$0,\$0,16	13: bne \$zero,\$zero,exit # não executa o salto
0x01286822	sub \$13,\$9,\$8	14: sub \$t5, \$t1, \$t0 # 10 - 2 = 8
0x01a9502a	slt \$10,\$13,\$9	15: slt \$t2, \$t5, \$t1 # 8 < 10 = 1
0x012d502a	slt \$10,\$9,\$13	16: slt \$t2, \$t1, \$t5 # 10 < 8 = 0
0x000d50c0	sll \$10,\$13,3	17: sll \$t2, \$t5, 3 # 8 << 3 = 64
0x000a68c2	srl \$13,\$10,3	18: srl \$t5, \$t2, 3 # 64 >> 3 = 8
0x11ac0001	beq \$13,\$12,1	19: beq \$t5, \$t4, L1 # Salta para L1 se 8 = 8
0x01087020	add \$14,\$8,\$8	20: add \$t6, \$t0, \$t0 # nao deve ser executado
0x15a80001	bne \$13,\$8,1	21: L1: bne \$t5, \$t0, L2 # Salta para L2 se 8 != 2
0x010a7020	add \$14,\$8,\$10	22: add \$t6, \$t0, \$t2 # nao deve ser executado
0x0c000019	jal 100	23: L2: jal L3 #
0x01097020	add \$14,\$8,\$9	24: add \$t6, \$t0, \$t1 # 2 + 10 = 12
0xac0e0004	sw \$14,4(\$0)	25: sw \$t6, 4(\$zero) # guarda 12 na memoria
0x8c0f0004	lw \$15,4(\$0)	26: lw \$t7, 4(\$zero) # recupera 12 da memoria
0x01e0c020	add \$24,\$15,\$0	27: add \$t8,\$t7,\$zero # 12 + 0 = 12
0x0800001a	j 104	28: j exit # salta para o fim do programa
0x03e00008	jr \$31	29: L3: jr \$ra # retorna para depois do jal

Figura 1: Código nomeado como *apresentacao.asm*

```
-- Quartus II generated Memory Initialization File (.mif)

WIDTH=32;
DEPTH=256;

ADDRESS_RADIX=HEX;
DATA_RADIX=HEX;

CONTENT BEGIN
  00 : 8c180000;
  01 : 03008020;
  02 : 20080002;
  03 : 11000016;
  04 : 35090008;
  05 : 01285824;
  06 : 01286025;
  07 : 01286027;
  08 : 01286026;
  09 : 14000010;
  0A : 01286822;
  0B : 01a9502a;
  0C : 012d502a;
  0D : 000d50c0;
  0E : 000a68c2;
  0F : 11ac0001;
  10 : 01087020;
  11 : 15a80001;
  12 : 010a7020;
  13 : 0c000019;
  14 : 01097020;
  15 : ac0e0004;
  16 : 8c0f0004;
  17 : 01e0c020;
  18 : 0800001a;
  19 : 03e00008;
  [1A..7F] : 00000000;
  80 : 00000004;
  [81..FF] : 00000000;
END;
```

Figura 2: imagem retirada do arquivo apresentação.mif

A seguir serão mostradas as telas da simulação no ModelSim, mostrando os sinais de saída do registrador PC (*saidaPC*, que armazena o endereço da próxima instrução), a saída do registrador de Dados da Memória (*saidaRDM*), a saída do registrador de Instruções (*saidaRI*) e a saída do registrador que armazena o resultado da ALU (*saidaALU*).

Uma observação importante e que deve ser feita é que a execução de cada instrução só ocorre a partir do momento em que a instrução é carregada no Registrador de Instruções, isso só acontece quando o sinal de controle de escrita nesse registrador *EscreveReg* for '1'. Já o Registrador de Dados da Memória é atualizado sempre quando é feita uma leitura da memória e quando ocorre o flanco de descida do clock.

 


Figura 3: execução da instrução lw \$t8, 0(\$zero)

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de PC + 4, ou seja, o endereço da próxima instrução, além disso no segundo ciclo de clock a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado da soma do imediato que é 0 + o conteúdo do registrador 0 = 0. No quinto ciclo de clock, é acessado o endereço de memória calculado pela ALU e o

conteúdo é armazenado no Registrador de Dados da Memória. No sexto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

 


Figura 4: execução da instrução `add $s0, $t8, $zero`

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado da instrução `add` de $4 + 0$. No terceiro ciclo de clock a próxima instrução é armazenada no Registrador de Dados da Memória. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$ e o registrador PC é atualizado.

 


Figura 5: execução da instrução `addi $t0, $zero, 2`

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, ou seja, o endereço da próxima instrução, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado da instrução `addi` de $2 + 0$. No terceiro ciclo de clock a próxima instrução é armazenada no Registrador de Dados da Memória. No sexto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

 


Figura 6: Execução da instrução `beq $t0, $zero, exit`

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, ou seja, o endereço da próxima instrução, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução de um salto condicional *beq*, onde a condição para o salto é falsa. Dessa forma, executa a próxima instrução. No terceiro ciclo de clock a próxima instrução é armazenada no Registrador de Dados da Memória. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

 


Figura 7: Execução da instrução *ori \$t1, \$t0, 8*

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, ou seja, o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução da instrução *ori*. No segundo ciclo de clock a próxima instrução é armazenada no Registrador de Dados da Memória. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado de $2 \text{ ori } 8 = 10$. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

 


Figura 8: Execução da instrução *and \$t3, \$t1, \$t0*

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução da instrução *and*. No terceiro ciclo de clock a próxima instrução é armazenada no Registrador de Dados da Memória. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado de $10 \text{ and } 2 = 2$. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

 


Figura 9: Execução da instrução *or* \$t4, \$t1, \$t0

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, ou seja, o endereço da próxima instrução, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução da instrução *or*. No terceiro ciclo de clock a próxima instrução é armazenada no Registrador de Dados da Memória. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado de $10 \text{ or } 2 = 10$. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

 


Figura 10: Execução da instrução *nor* \$t4, \$t1, \$t0

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução da instrução *nor*. No terceiro ciclo de clock a próxima instrução é armazenada no Registrador de Dados da Memória. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado de $10 \text{ nor } 2 = -11$. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

 


Figura 11: Execução da instrução *xor* \$t4, \$t1, \$t0

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está

indefinida. Essa é a execução da instrução *xor*. No terceiro ciclo de clock a próxima instrução é armazenada no Registrador de Dados da Memória. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado de $10 \text{ xor } 2 = 8$. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

 


Figura 12: Execução da instrução *bne \$zero, \$zero, exit*

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, , além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução de um salto condicional *bne*, onde a condição para o salto é falsa. Dessa forma, executa a próxima instrução. No terceiro ciclo de clock a próxima instrução é armazenada no Registrador de Dados da Memória. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

 


Figura 13: Execução da instrução *sub \$t5, \$t1, \$t0*

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, ou seja, o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução da instrução *sub*. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado da instrução de $10 - 2 = 8$. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

 


Figura 14: Execução da instrução *slt \$t2, \$t5, \$t1*

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução da instrução *slt*. No terceiro ciclo de clock a próxima instrução é armazenada no Registrador de Dados da Memória. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado da instrução *slt* e como 8 é menor que 10, então o resultado é 1. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

 


Figura 15: Execução da instrução *slt \$t2, \$t1, \$t5*

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução da instrução *slt*. No terceiro ciclo de clock a próxima instrução é armazenada no Registrador de Dados da Memória. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado da instrução *slt* e como 10 não é menor que 8, então o resultado é 0. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

 


Figura 16: Execução da instrução *sll \$t2, \$t5, 3*

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de

clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução da instrução *sll*. No terceiro ciclo de clock a próxima instrução é armazenada no Registrador de Dados da Memória. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado de $8 \ll 3 = 64$, pois deslocar 3 bits para a esquerda é equivalente a multiplicar por 8. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

clk	1								
saídaPC	64	60							
saídaRDM	11AC0001	000A68C2				11AC0001			
saídaRI	11AC0001	000A68C2							
saídaALU	64	60	0		8			64	

Figura 17: Execução da instrução *srl* \$t5, \$t2, 3

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução da instrução *srl*. No terceiro ciclo de clock a próxima instrução é armazenada no Registrador de Dados da Memória. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado de $64 \gg 3 = 8$, pois deslocar 3 bits para a direita é equivalente a dividir por 8. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

clk	1								
saídaPC	72	64			68			72	
saídaRDM	15A80001	11AC0001			00000000		01087020	15A80001	
saídaRI	11AC0001	11AC0001							
saídaALU	72	64	0					72	

Figura 18: Execução da instrução *beq* \$t5, \$t4, L1

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução de um salto condicional *beq*, onde a condição para o salto é verdadeira. Dessa forma, o salto é executado. No terceiro ciclo de clock o registrador PC é atualizado com o endereço do salto. No sexto ciclo de clock, o Registrador de Dados da Memória é atualizado com a instrução armazenada no endereço do salto, além da saída da ALU conter o valor de $PC + 4$.

 


Figura 19: Execução da instrução bne \$t5, \$t0, L2

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de PC + 4, disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução de um salto condicional *bne*, onde a condição para o salto é verdadeira. Dessa forma, o salto é executado. No terceiro ciclo de clock o registrador PC é atualizado com o endereço do salto. No quinto ciclo de clock, o Registrador de Dados da Memória é atualizado com a instrução armazenada no endereço do salto, além da saída da ALU conter o valor de PC + 4 e atualizar o registrador PC com o endereço da próxima instrução.

 


Figura 20: Execução da instrução jal L3

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de PC + 4, ou seja, o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução de um salto incondicional *jal*. Dessa forma, o salto é executado. No segundo ciclo de clock o registrador de Dados da Memória é atualizado com a instrução contida no endereço do salto. No terceiro ciclo de clock o registrador PC é atualizado com o endereço do salto. No quinto ciclo a saída da ALU contém o valor de PC + 4 e atualiza o registrador PC com o endereço da próxima instrução.

 


Figura 21: Execução da instrução jr \$ra

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de PC + 4, ou seja, o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução de um salto incondicional *jr*, que retorna para a próxima instrução depois de *jal*. Dessa forma, o

salto é executado. No segundo ciclo de clock a instrução contida no endereço do salto é lida da memória e armazenada no Registrador de Dados da Memória. No terceiro ciclo de clock o registrador PC é atualizado com o endereço do salto. No quinto ciclo a saída da ALU contém o valor de $PC + 4$.

clk	1								
saidaPC	84	84							
saidaRDM	AC0E0004	01097020				AC0E0004			
saidaRI	01097020	01097020							
saidaALU	88	84	0		12			88	

Figura 22: Execução da instrução `add $t6, $t0, $t1`

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução da instrução `add`. No terceiro ciclo de clock a próxima instrução é armazenada no Registrador de Dados da Memória. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado de $2 + 10 = 12$. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

clk	1								
saidaPC	84	88							
saidaRDM	AC0E0004	AC0E0004			8C0F0004		00000004		0000000C
saidaRI	01097020	AC0E0004							
saidaALU	88	88	0		4			100	

Figura 23: Execução da instrução `sw $t6, 4($zero)`

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução da instrução `sw`. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado da soma do imediato que é 4 + o conteúdo do registrador 0 = 4. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$ e o Registrador de Dados da Memória é atualizado com o conteúdo escrito na posição de memória calculada pela ALU, ou seja, é gravada na memória o valor 12.



Figura 24: Execução da instrução `lw $t7, 4($zero)`

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução da instrução `lw`. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado da soma do imediato que é $4 + 0 = 4$. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$ e o Registrador de Dados da Memória é atualizado com o conteúdo lido da posição de memória calculada pela ALU, ou seja, é lida da memória o valor 12.

 


Figura 25: Execução da instrução `add $t8, $t7, $zero`

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida. Essa é a execução da instrução `add`. No terceiro ciclo de clock a próxima instrução é armazenada no Registrador de Dados da Memória. No terceiro ciclo de clock, a saída da ALU armazena o resultado de $12 + 0 = 12$. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$.

 


Figura 26: Execução da instrução `j exit`

No primeiro ciclo de clock a saída da ALU armazena o valor de $PC + 4$, além disso a saída PC é atualizada com o endereço da próxima instrução. No segundo ciclo de clock, a saída da ALU armazena o valor 0, pois nesse ciclo a operação da ALU está indefinida e nesse mesmo ciclo é carregada a instrução contida no endereço do salto no

registrador de Dados da Memória. Essa é a execução da instrução j. No quinto ciclo de clock a saída da ALU contém o valor $PC + 4$ e atualiza o registrador PC.

Como a próxima instrução carregada no registrador de Dados da Memória é zero, significa que a execução do código acabou. Eu não fiz condição de parada, mas se continuar executando a simulação então verá que as próximas instruções serão sempre zero.